

Nombre:

Nota:

1º. En el circuito de la figura, determina la intensidad de corriente por cada rama. Hallar la tensión entre los puntos AB , AC y BC.

